

# IL LED RGB

**Obiettivo:** Accensione di un LED RGB (Red Green Blue) .

## **Componenti elettronici:**


- Arduino UNO
- Breadboard
- 1 Led RGB
- 3 Resistenza (100 Ohm)

**Teoria:** Gli RGB rappresentano una particolare sottocategoria di LED capaci di riprodurre differenti colori attraverso la combinazione dei colori fondamentali Rosso Verde e Blu. Nel dettaglio, questi dispositivi sono costituiti da tre differenti led azionati in funzione del colore da riprodurre.

I LED RGB sono dotati di 4 differenti morsetti e sono così classificati:

- **RGB ad Anodo Comune:** il pin più lungo del LED deve essere collegato a massa (GND) mentre gli altri 3 differenti PIN sono utilizzati per comandare i 3 LED (rosso, verde, blue). Nel caso in questione i singoli LED sono accesi attraverso l'istruzione `Arduino digitalWrite(pinLed, HIGH);`
- **RGB a Catodo Comune:** il pin più lungo del LED deve essere collegato a VCC (5V) mentre gli altri 3

 
differenti PIN sono utilizzati per comandare i 3 LED (rosso, verde, blue). Nel caso in questione i singoli LED sono accesi attraverso l'istruzione Arduino `digitalWrite(pinLed, LOW);`



LED RGB (Anodo e Catodo comune)
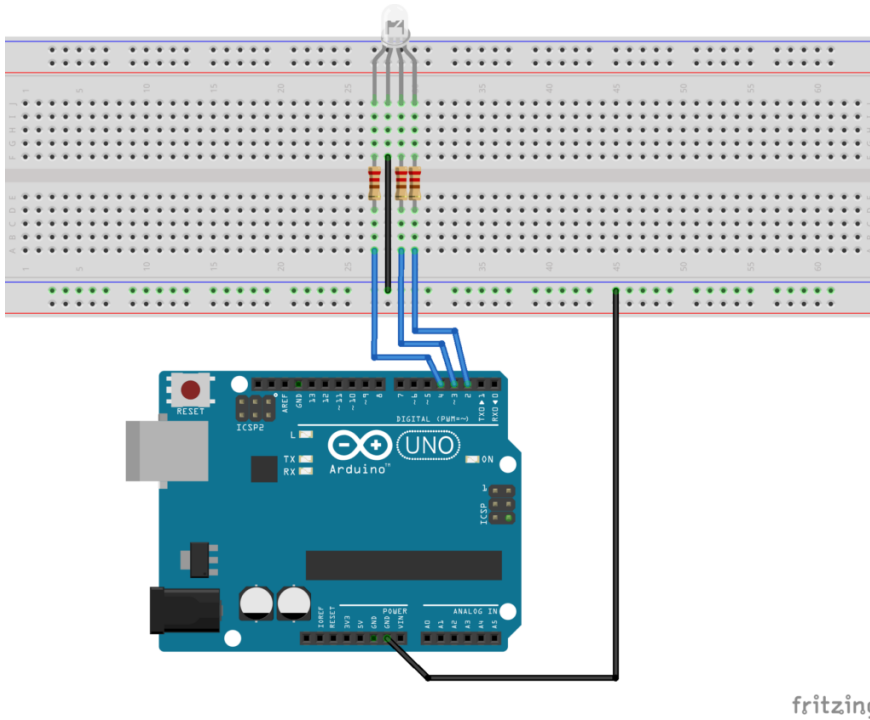
### Collegamento Circuitale:

Viene in seguito riportato lo schema elettrico utilizzato per comandare il LED RGB. Nel dettaglio il LED impiegato è della modalità catodo comune.



fritzing

## Collegamento Circuitale

### Codice:

Considerando l'impiego di un LED a catodo comune i singoli LED (R, G, B) possono essere accesi mediante l'istruzione `digitalWrite(pinLed,HIGH);`

### Personalizzazioni:

E' possibile modificare il circuito aggiungendo pulsanti