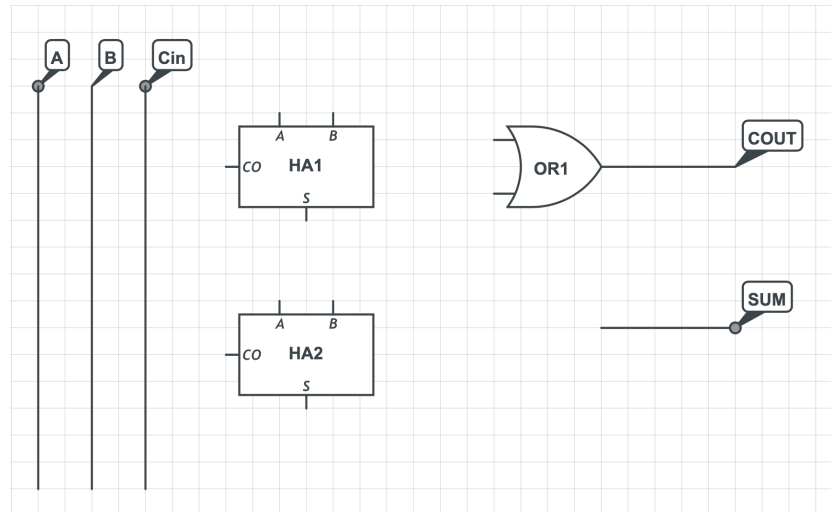



12. Calcolatrice a 4 BIT

Descrizione: Ripassiamo insieme come è possibile ottenere un sommatore a 4 bit utilizzando combinazioni di FULL ADDER.

Completa il seguente schema al fine di creare un FULL ADDER:




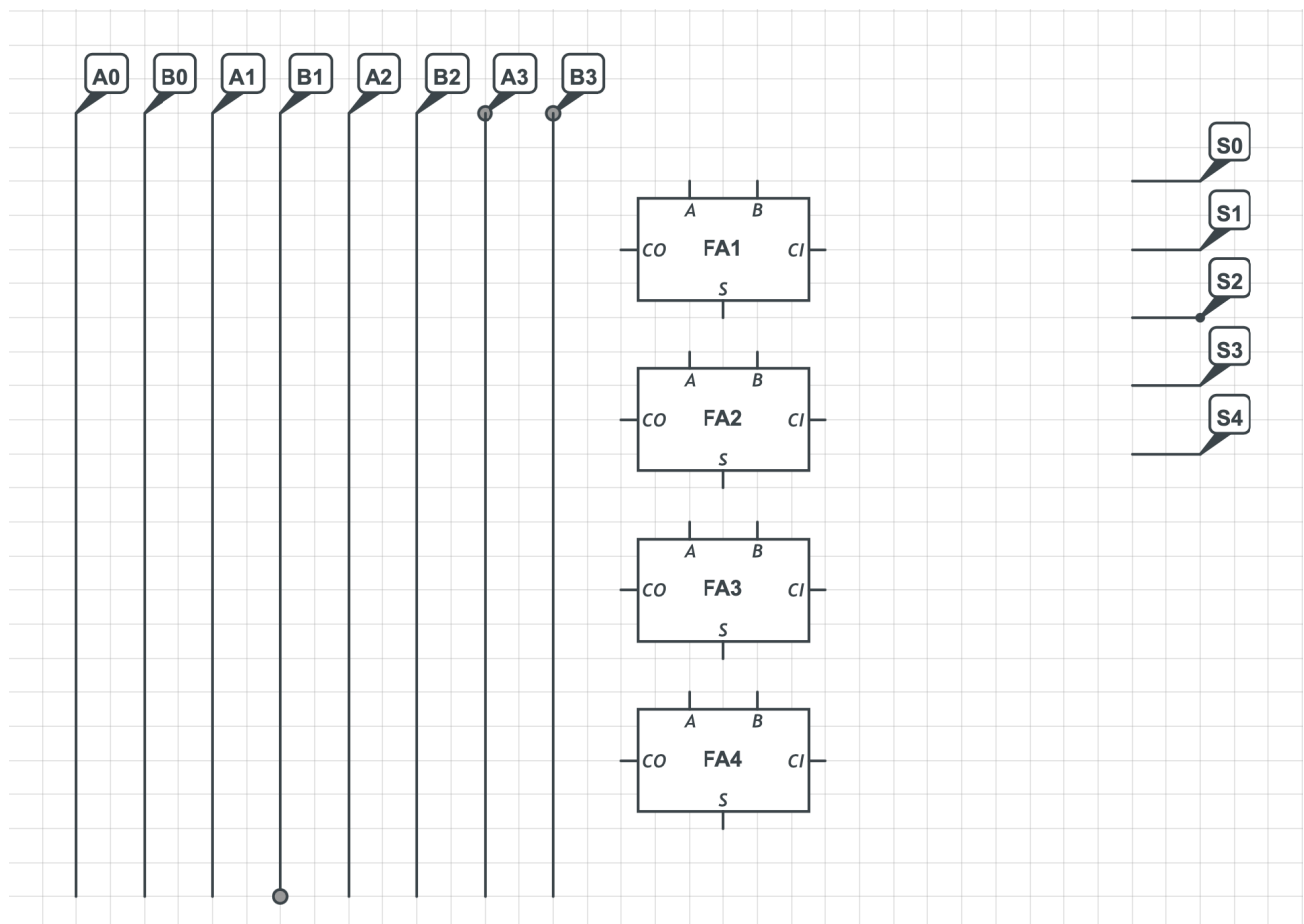Completa il seguente schema al fine di creare un Sommatore a 4 bit:



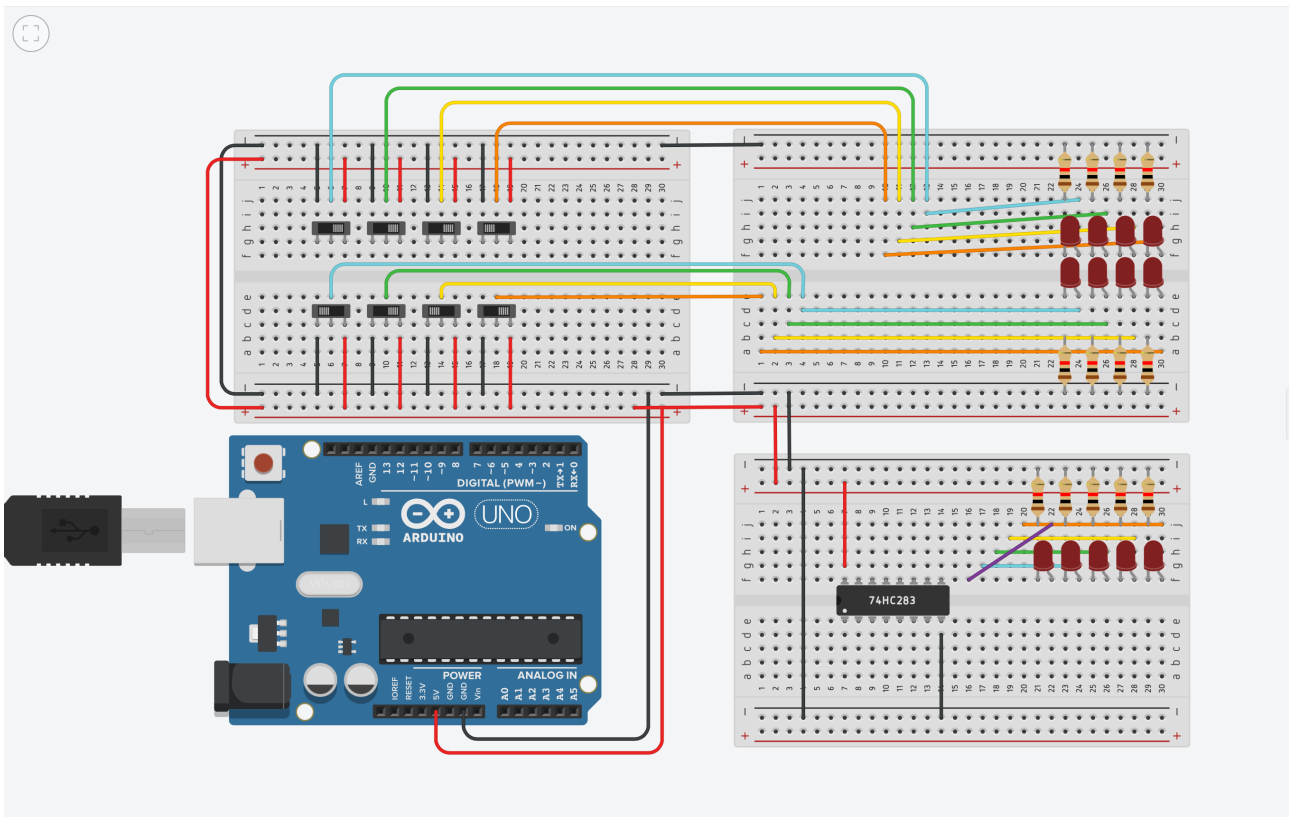12. Calcolatrice a 4 BIT

Realizzare una calcolatrice a 4 bit utilizzando il componente elettronico CD74HC283:



Datasheet CD74HC283:

