ARDWARE #14 Sintesi di Circuiti Logici – Somma di Prodotti

Imparare a sintetizzare il comportamento di un circuito combinatorio partendo da una specifica tabella di verità