ARDWARE #15 Sintesi di Circuiti Logici – Prodotto di Somme

Imparare a sintetizzare il comportamento di un circuito combinatorio partendo da una specifica tabella di verità mediante il prodotto di somme.