Il LED RGB ed i 3 Interruttori

Accensione di un LED RGB (Red Green Blue) sfruttando tre differenti interruttori. Un interruttore permette di accendere il led Rosso, un interruttore il led Verde ed uno il led Blu.

Il LED RGB

Accensione di un LED RGB (Red Green Blue) .